

Part 2: รายละเอียด Project

My sequenced No. detection machine

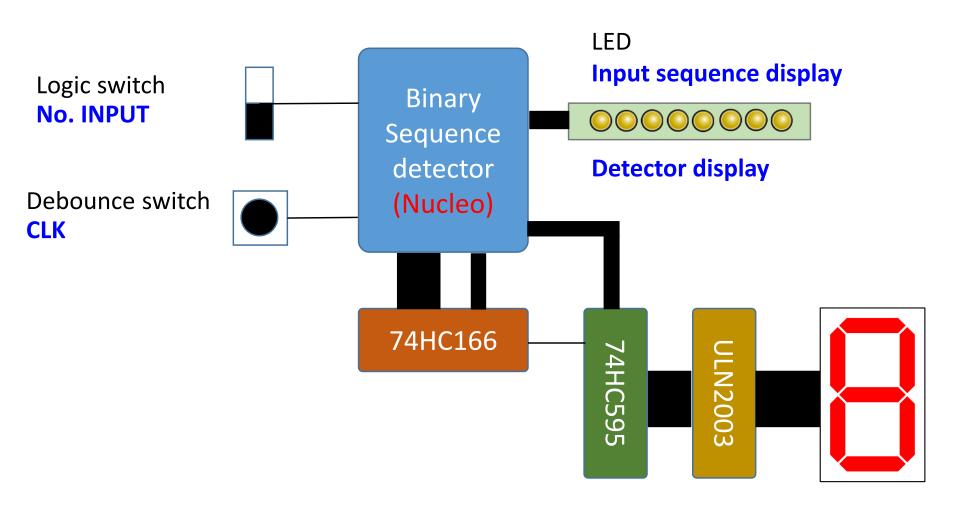

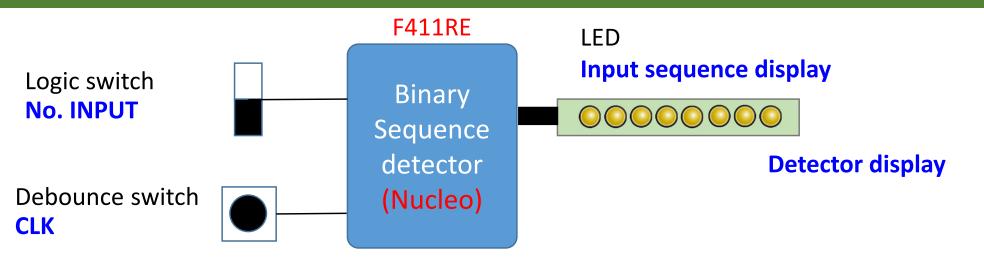


เลขรหัสของแต่ละคนจะอยู่ในรูปของเลข Binary 5 bits

โดยรหัสที่แต่ละคนจะต้องตรวจจับ เกิดจากการนำ

รหัสนักศึกษา 2 ตัวท้ายของตนเองมา mod ด้วย 32

เช่น เลขที่ 84 mod ด้วย 32 ได้ 20 (ฐาน 10)

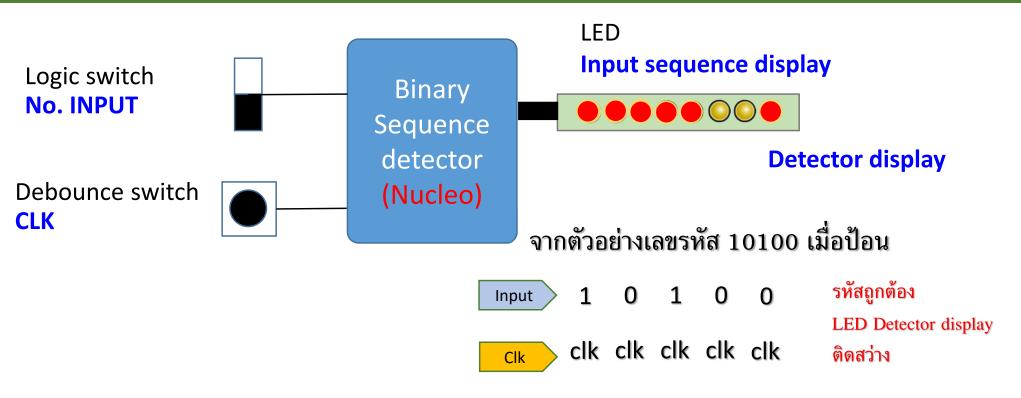แปลง 20 (ฐาน 10) เป็น Binary 5 bits ได้ 10100 (ฐาน 2)




หากป้อนด้วยเลขชุดอื่น ๆ LED จะต้องไม่ติด

อย่างไรก็ตามหลังจากใส่รหัสครบ 5 บิตแล้ว ระบบจะต้องเช็คลำดับรหัสต่อได้ทันทีโดยไม่เริ่มต้นที่ bit 1 ใหม่

LED Detector display ติดสว่าง


ข้อแนะนำ และ ข้อควรระวัง

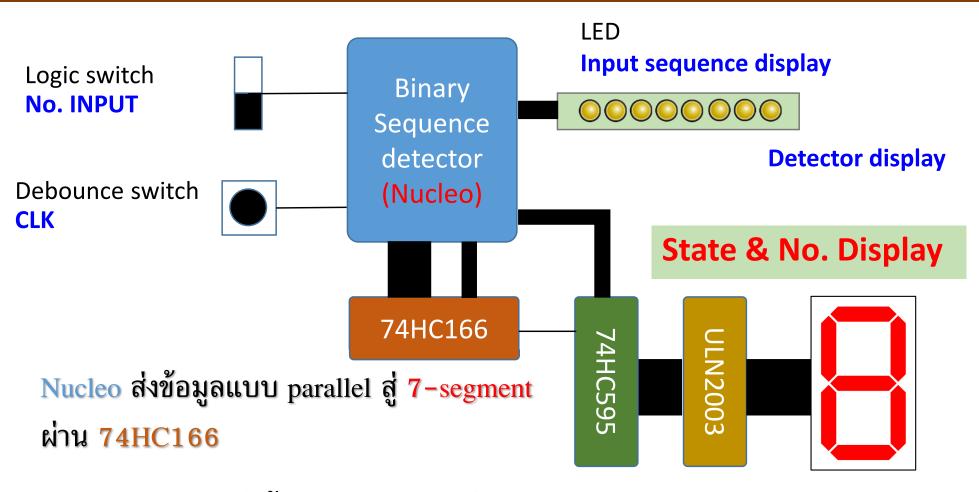- ให้เขียน state diagram การตรวจจับเลขของตนเอง มาอธิบายตอนส่งงาน ด้วย
- โปรแกรมบน Nucleo ต้องเขียนในรูปแบบของ state machine
- ไล่ state diagram เลขรหัสของตนเองให้ดี ไม่เช่นนั้นการทำงานจะผิดหมด




74HC166 ส่งข้อมูลแบบ serial สู่ 74HC595


74HC595 ขับ 7-segment ผ่าน ULN2003

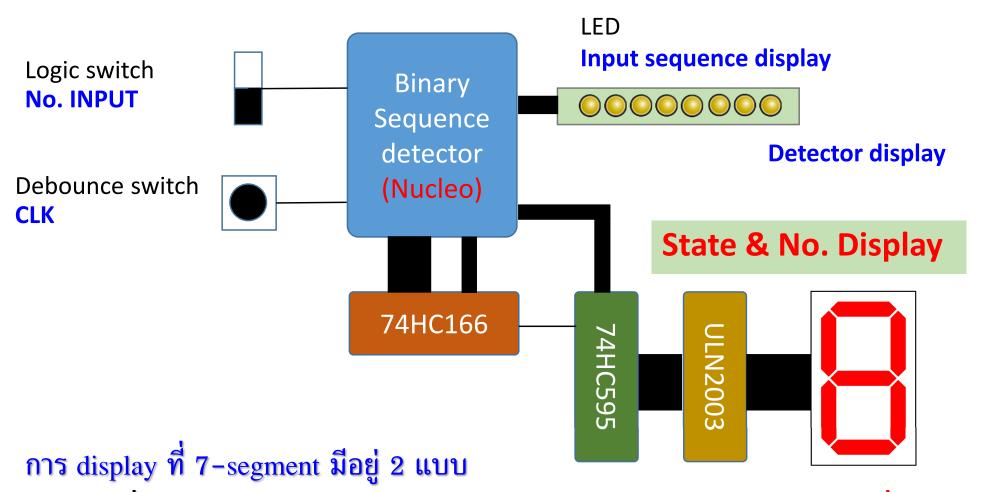

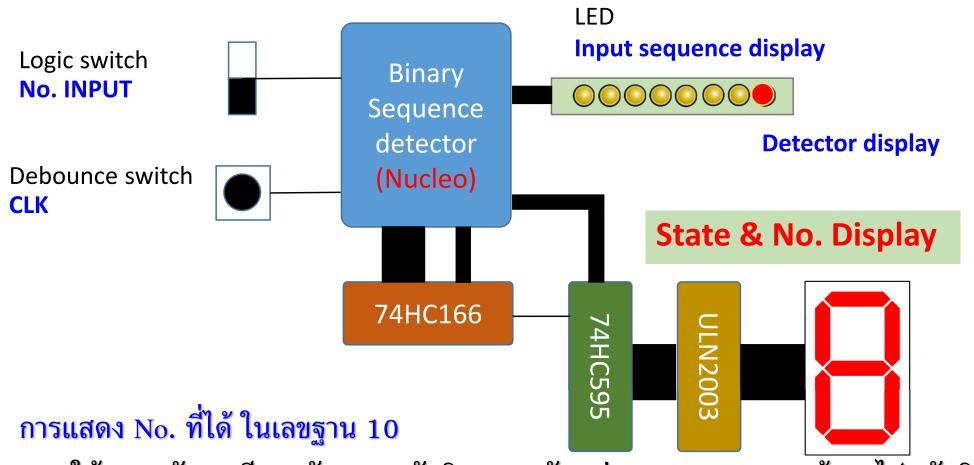- ช่วงที่ลำดับตัวเลขยังไม่ถูกต้อง: แสดง state number ของ state diagram ที่ออกแบบไว้
- ช่วงที่ลำดับตัวเลขถูกต้อง: แสดงเลขรหัสที่ถูกต้อง ในรูปแบบเลขฐาน 10



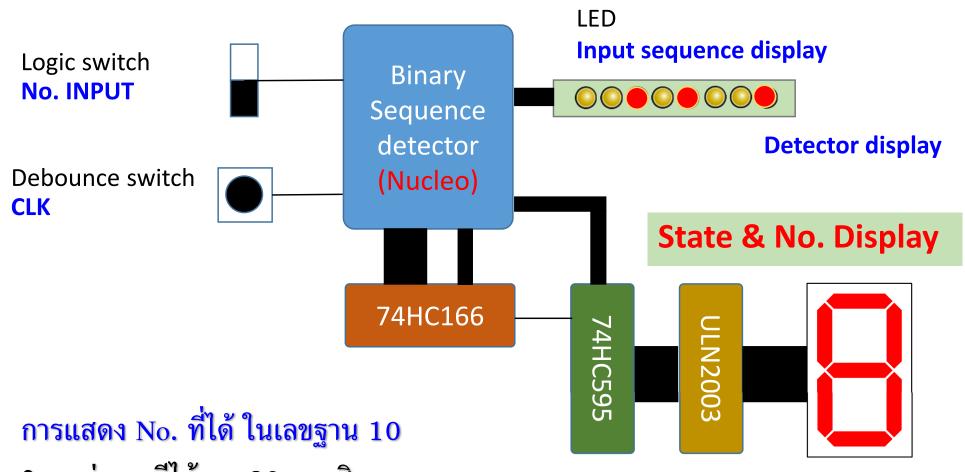- ให้แสดงตัวเลขที่ละหลัก จากหลักสิบ -> หลักหน่วย -> blank -> แล้ววนไปหลักสิบ
- เว้นช่วงเวลาการแสดงแต่ละหลักเป็นเวลา 1 วินาที โดยใช้ concept ของ us_ticker_read() ห้ามใช้การ delay
- เมื่อมีการกด CLK ในช่วงนี้ ระบบจะกลับไปเริ่มต้นที่ state 0 ใหม่อีกครั้ง



- เช่นกรณีได้เลข 20 ฐานสิบ
- จะแสดงเลข "2" -> display ค้างไว้ 1 วินาที -> แสดงเลข "0" -> display ค้างไว้ 1
 วินาที -> ดับ 7-segment -> ดับค้างไว้ 1 วินาที -> แสดงเลข "2" -> so on
- เมื่อกด CLK ก็กลับไปที่ state 0 เริ่มการตรวจจับเลขใหม่